

RESUMEN


Programación de relés en FBd



UNIVERSAE

Programación de relés en FBD

» Circuito lógico

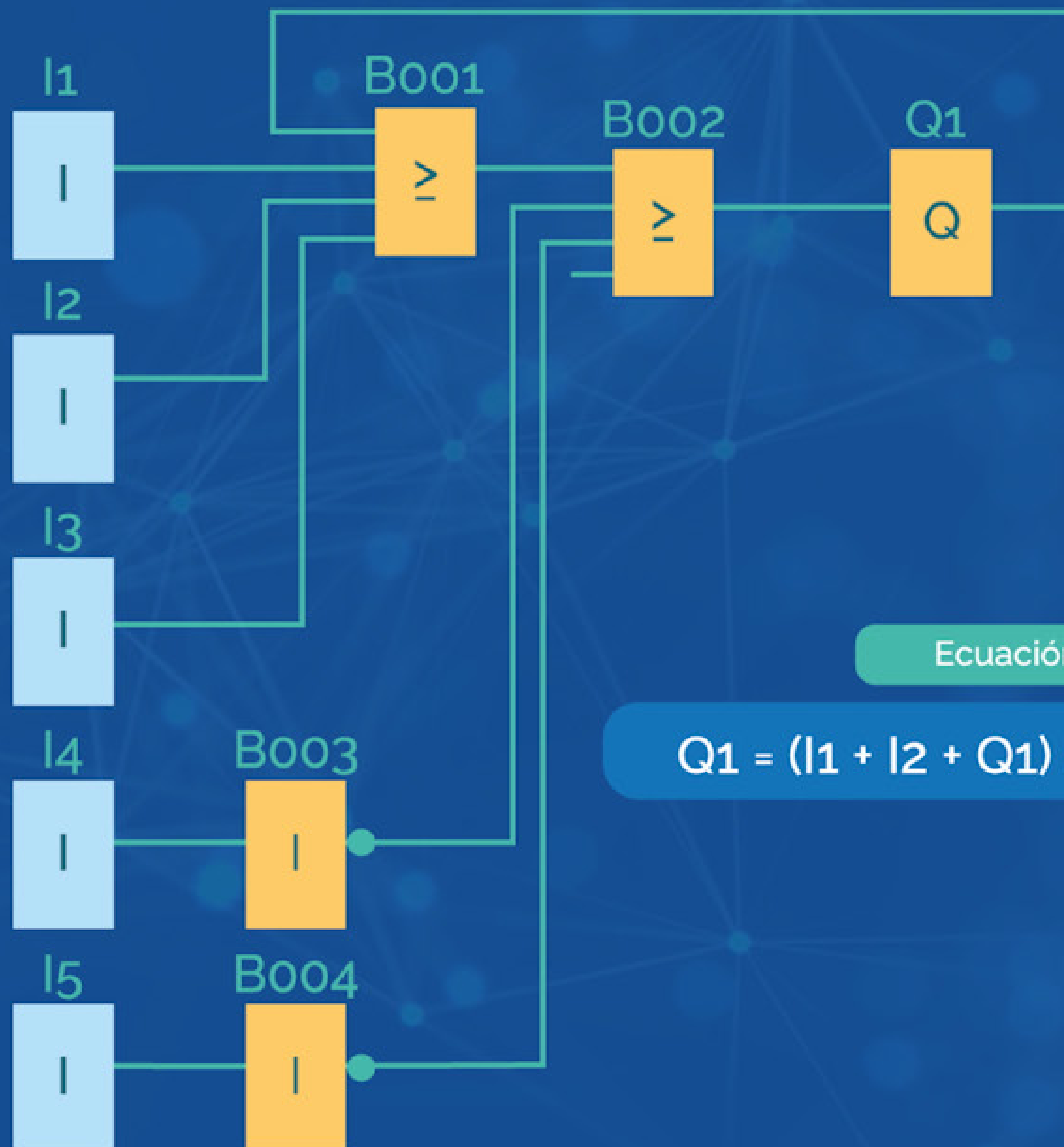

Ecuación Lógica

$$Q1 = (I1 + I2 + Q1) * \bar{I4} * \bar{I5}$$

Programación de relés en FBD

» Circuito con realimentación y biestable



UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —

